

# 组成原理实验课程第 6 次实验报告

实验名称	单周期 CPU 实现			班级	李涛
学生姓名	胡博浩	学号	2212998	指导老师	董前琨
实验地点	津南实验楼 A308		实验时间	2024.6.6	

## 1、实验目的


- (1) 理解 MIPS 指令结构，理解 MIPS 指令集中常用指令的功能和编码，学会对这些指令进行归纳分类。
- (2) 了解熟悉 MIPS 体系的处理器结构，如延迟槽，哈佛结构的概念。
- (3) 熟悉并掌握单周期 CPU 的原理和设计。
- (4) 进一步加强运用 verilog 语言进行电路设计的能力。
- (5) 为后续设计多周期 cpu 的实验打下基础。

## 2、实验内容说明

请结合实验指导手册中的实验六（单周期 CPU 实验）完成功能改进，在原有 CPU 基础上，扩充 CPU 可运行的 MIPS 指令，注意以下几点：

- 1、扩充的指令应为一个时钟周期内能够执行完的指令，要求至少一个 R 型，一个 I 型，另外一个自选。建议在 ALU 实验改进基础上补充。
- 2、实验报告中原理图为指导手册中的 display 模块图，不用修改，报告中的内容和展示的结果应扩充指令的步骤和实验结果。
- 3、本次实验报告需要有实验箱上箱验证的照片，同样，针对照片中的数据需要解释说明。若只有仿真波形结果，会适当扣分。

### 实验原理图

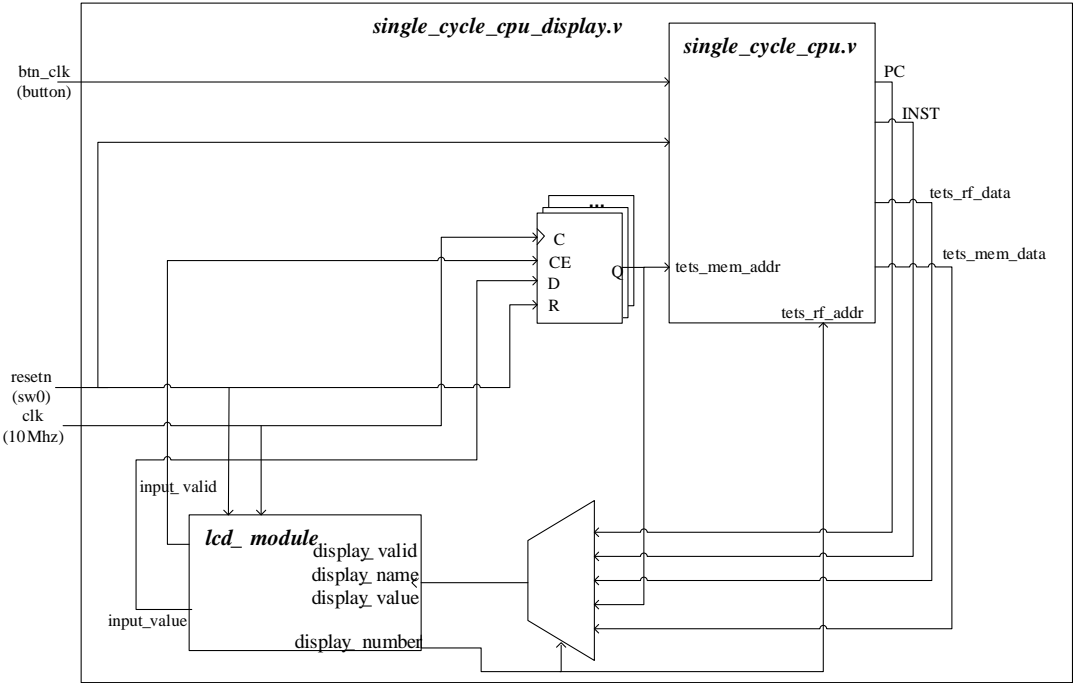

本次实验的改进部分扩充了三个新的指令：**hui**---低位加载、**nxor**---按位同或、**blt**---有符号大于则置位，均为上次 ALU 实验添加的指令。其中 hui 是 I 型指令，nxor 和 blt 是 R 型指令。

### 3、实验步骤

首先说明一下我在单周期中指令的改变。这次实验我选择添加三条汇编指令，放在跳转指令之前执行。为了方便验证，我选择放在 19~21 的位置，并借助前面赋值好的寄存器。三条汇编指令如下：

```
hui $13,#13
```

```
nxor $14,$7,$6
```

```
blt $15,$7,$6
```

R 型指令的二进制编码格式如下：

op	rs	rt	rd	shamd	funct
000000	5 位	5 位	5 位	00000	6 位

I 型指令的二进制编码格式如下：

op	rs	rt	immediate or address
6 位	5 位	5 位	16 位

根据三条汇编指令，以及我自定义的 funct、op 字段，转为的编码如下：

R 型指令	op	rs	rt	rd	shamd	funct	十六进制编码
nxor \$14,\$7,\$6	000000	00111	00110	01110	00000	110001	00E67031
blt \$15,\$7,\$6	000000	00111	00110	01111	00000	110011	00E67833

I 型指令	op	rs	rt	immediate or address	十六进制编码
hui \$13,#13	110000	00000	01101	0000000000001101	C00D000D

接下来对代码进行修改，本次实验需要修改三个文件，inst\_rom.v、alu.v 和 single\_cycle\_cpu.v 文件。

#### (1) inst\_rom.v

a) 修改指令存储器 inst\_rom 的位宽，由于添加了三条指令，改为 23 位位宽（一开始我漏了。。。花了蛮长时间才检查出来）

```
wire [31:0] inst_rom[22:0]; // 指令存储器，字节地址 7'b000_0000~7'b111_1111，改为23位
```

b) 在 inst\_rom 中添加三条指令,inst\_rom[19]、inst\_rom[20]、inst\_rom[21]，把原来在 inst\_rom[19]的跳转指令改为 inst\_rom[22]

```

assign inst_rom[19] = 32'hC00D000D; // 4CH: lui    $13, #13 ,    | [R13] = 0000_000DH
assign inst_rom[20] = 32'h00E67031; // 50H: nxor   $14 , $7, $6  | $14 = FFFF_FFEH
assign inst_rom[21] = 32'h00E67833; // 54H: blt    $15 , $7, $6  | $15 = 0000_0001H

assign inst_rom[22] = 32'h08000000; // 58H: j      00H          | 跳转指令00H

```

c) 补充对应 inst\_rom[20]、inst\_rom[21]、inst\_rom[22]的输出

```

5' d19: inst <= inst_rom[19];
5' d20: inst <= inst_rom[20]; //添加三个输出
5' d21: inst <= inst_rom[21];
5' d22: inst <= inst_rom[22];
default: inst <= 32'd0;

```

## (2) alu.v

这个文件的修改仿照之前 alu 实验中的 alu.v 文件

a) 修改 alu\_control 的位宽，改为 15 位

```

input  [14:0] alu_control, // ALU控制信号，改为15位

```

b) 添加三个独热码

```

wire alu_hui; //低位加载
wire alu_nxor; //按位同或
wire alu_blt; //大于则置位

```

c) 添加三个控制信号

```

assign alu_blt = alu_control[14]; //添加控制信号
assign alu_nxor = alu_control[13];
assign alu_hui = alu_control[12];

```

d) 添加三个结果信号，用于存储运算结果

```

wire [31:0] hui_result; //添加结果信号
wire [31:0] nxor_result;
wire [31:0] blt_result;

```

e) 编写三个新运算的代码

对于按位同或，直接把异或结果取反就行

```
assign nxor_result= ~xor_result; // 同或结果为异或取反
```

对于低位加载，和高位加载相反

```
assign hui_result = {16'd0, alu_src2[15:0]}; // 立即数装载结果为立即数移位至低半字节
```

对于有符号比较，大于则置位操作，利用真值表、并仿照小于置位操作编写

// blt 结果

```
assign blt_result[31:1] = 31'd0;
```

```
assign blt_result[0] = (~alu_src1[31] & alu_src2[31]) | (~(alu_src1[31]^alu_src2[31]) & ~adder_result[31] & (adder_result!=32'b0));
```

f) 把运算结果添加到最后的结果集中

```
alu_lui          ? lui_result :
alu_hui          ? hui_result : // 低位加载
alu_nxor         ? nxor_result : // 按位同或
alu_blt          ? blt_result : // 大于则置位
32'd0;
```

### 3) single\_cycle\_cpu.v

首先在译码部分进行修改

a) 将扩充的三个指令添加到指令列表中

// 实现指令列表

```
wire inst_ADDU, inst_SUBU, inst_SLT, inst_AND;
```

```
wire inst_NOR, inst_OR, inst_XOR, inst_SLL;
```

```
wire inst_SRL, inst_ADDIU, inst_BEQ, inst_BNE;
```

```
wire inst_LW, inst_SW, inst_LUI, inst_J;
```

```
wire inst_HUI, inst_NXOR, inst_BLT; // 添加三条指令，低位加载、按位同或、大于则置位
```

b) 将添加的两个操作赋予操作数

```
assign inst_J = (op == 6'b000010); // 直接跳转
```

```
assign inst_HUI = (op == 6'b110000); // 低位加载
```

```
assign inst_NXOR = op_zero & sa_zero & (funct == 6'b110001); // 按位同或
```

```
assign inst_BLT = op_zero & sa_zero & (funct == 6'b110011); // 大于则置位
```

c) 定义并实现传递到执行模块的 ALU 源操作数和操作码

```
wire inst_hui, inst_nxor, inst_blt; // 添加三个
```

```
assign inst_hui = inst_HUI; // 低位加载
```

```
assign inst_nxor = inst_NXOR; // 按位同或
```

```
assign inst_blt = inst_BLT; // 大于则置位
```

d) 修改立即数扩展指令，添加I型指令低位加载

```
assign inst_imm_sign = inst_ADDIU | inst_LUI | inst_LW | inst_SW | inst_HUI; //对I型指令低位加载的立即数进行扩展
```

e) 修改 alu\_control 的独热编码

首先将 alu\_control 改为 15 位（一开始没发现。。。）

```
wire [14:0] alu_control; //改为15位
```

然后添加三个独热编码（注意要和 alu.v 中定义的 alu\_control 指令顺序相同!!!）

```
assign alu_control = {inst_blt, //添加三个独热编码
    inst_nxor,
    inst_hui,
    inst_add, // ALU操作码，独热编码
    inst_sub,
    inst_slt,
```

最后在写回部分，对应添加三条指令的：I型指令低位加载写回 rt，R型指令按位同或、大于则置位写回 rd

```
wire inst_wdest_rt; // 寄存器堆写入地址为rt的指令
wire inst_wdest_rd; // 寄存器堆写入地址为rd的指令
assign inst_wdest_rt = inst_ADDIU | inst_LW | inst_LUI | inst_HUI; //I型指令HUI写回rt
assign inst_wdest_rd = inst_ADDU | inst_SUBU | inst_SLT | inst_AND | inst_NOR
    | inst_OR | inst_XOR | inst_SLL | inst_SRL | inst_NXOR | inst_BLT; //R型指令NXOR、BLT写回rd
```

#### 4、实验结果分析

最后经过改进后单周期的指令如下：

指令编码	指令地址	汇编指令	指令结果
assign inst_rom[0] = 32'h24010001;	// 00H:	addiu \$1, \$0, #1	\$1 = 0000_0001H
assign inst_rom[1] = 32'h00011100;	// 04H:	sll \$2, \$1, #4	\$2 = 0000_0010H
assign inst_rom[2] = 32'h00411821;	// 08H:	addu \$3, \$2, \$1	\$3 = 0000_0011H
assign inst_rom[3] = 32'h00022082;	// 0CH:	srl \$4, \$2, #2	\$4 = 0000_0004H
assign inst_rom[4] = 32'h00642823;	// 10H:	subu \$5, \$3, \$4	\$5 = 0000_000DH
assign inst_rom[5] = 32'hAC250013;	// 14H:	sw \$5, #19(\$1)	Mem[0000_0014H] = 0000_000DH
assign inst_rom[6] = 32'h00A23027;	// 18H:	nor \$6, \$5, \$2	\$6 = FFFF_FFE2H
assign inst_rom[7] = 32'h00C33825;	// 1CH:	or \$7, \$6, \$3	\$7 = FFFF_FFF3H
assign inst_rom[8] = 32'h00E64026;	// 20H:	xor \$8, \$7, \$6	\$8 = 0000_0011H
assign inst_rom[9] = 32'hAC08001C;	// 24H:	sw \$8, #28(\$0)	Mem[0000_001CH] = 0000_0011H
assign inst_rom[10] = 32'h00C7482A;	// 28H:	slt \$9, \$6, \$7	\$9 = 0000_0001H
assign inst_rom[11] = 32'h11210002;	// 2CH:	beq \$9, \$1, #2	跳转到指令34H
assign inst_rom[12] = 32'h24010004;	// 30H:	addiu \$1, \$0, #4	不执行
assign inst_rom[13] = 32'h8C2A0013;	// 34H:	lw \$10, #19(\$1)	\$10 = 0000_000DH
assign inst_rom[14] = 32'h15450003;	// 38H:	bne \$10, \$5, #3	不跳转
assign inst_rom[15] = 32'h00415824;	// 3CH:	and \$11, \$2, \$1	\$11 = 0000_0000H
assign inst_rom[16] = 32'hAC0B001C;	// 40H:	sw \$11, #28(\$0)	Mem[0000_001CH] = 0000_0000H
assign inst_rom[17] = 32'hAC040010;	// 44H:	sw \$4, #16(\$0)	Mem[0000_0010H] = 0000_0004H
assign inst_rom[18] = 32'h3C0C000C;	// 48H:	lui \$12, #12	[R12] = 000C_0000H
assign inst_rom[19] = 32'hC00D000D;	// 4CH:	lui \$13, #13	[R13] = 0000_000DH
assign inst_rom[20] = 32'h00E67031;	// 50H:	nxor \$14, \$7, \$6	\$14 = FFFF_FFEH
assign inst_rom[21] = 32'h00E67833;	// 54H:	blt \$15, \$7, \$6	\$15 = 0000_0001H
assign inst_rom[22] = 32'h08000000;	// 58H:	j 00H	跳转指令00H




## 上箱实验验证

a) 运行至 PC=10, 执行了 4 条指令

```
assign inst_rom[ 3] = 32'h00022082; // 0CH: srl  $4,$2,#2  | $4 = 0000_0004H
```

按照设定, 此时 REG04=0000\_0004

 


如图所示, 结果正确

b) 运行至 PC=20, 执行了 8 条指令

```
assign inst_rom[ 7] = 32'h00033825; // 1CH: or  $7,$6,$3  | $7 = FFFF_FFF3H
```

按照设定, 此时 REG07=FFFF\_FFF3

 


如图所示，结果正确

c) 运行至 PC=34

```
assign inst_rom[11] = 32'h1210002; // 2CH: beq $9,$1,#2 | 跳转到指令34H
assign inst_rom[12] = 32'h24010004; // 30H: addiu $1,$0,#4 | 不执行
assign inst_rom[13] = 32'h8C2A0013; // 34H: lw $10,#19($1) | $10 = 0000_000DH
```

按照设定，此时 30H 指令不执行，REG01=0000\_0001



 


如图所示，结果正确

d) 运行至 PC=4C

```
assign inst_rom[18] = 32'h3C0C000C; // 48H: lui    $12, #12    | [R12] = 000C_0000H
```

按照设定，此时 REG0C=000C\_0000



 

如图所示，结果正确


接下来验证添加的三条指令

1) 运行至 PC=50

```
assign inst_rom[19] = 32'hC00D000D; // 4CH: hui $13, #13, | [R13] = 0000_000DH
```

按照设定，此时 REG0D=0000\_000D



 


如图所示，结果正确

2) 运行至 PC=54

```
assign inst_rom[20] = 32'h00E67031; // 50H: nxor $14,$7,$6 | $14 = FFFF_FFEH
```

按照设定，此时 REG0E=FFFF\_FFEH



 


如图所示，结果正确

3) 运行至 PC=58

```
assign inst_rom[21] = 32'h00E67833; // 54H: blt $15,$7,$6 | $15 = 0000_0001H
```

按照设定，此时 REG0F=0000\_0001



 


如图所示，结果正确

另外，添加指令后原来的跳转指令也能正常执行

```
assign inst_rom[22] = 32'h08000000; // 58H: j      00H      | 跳转指令00H
```

 如下图所示，运行完跳转指令后，PC=0000\_0000，表明单周期的指令运行完毕





综上所述，单周期 CPU 的实现和改进正常，实验成功！

## 5、总结感想

在本次实验中，我面临了一系列挑战和困难，但通过持续的努力和耐心的调试，我最终成功地完成了单周期 CPU 的设计。

最初，我对于 MIPS 指令结构并不太熟悉，这导致我开始时不太清楚如何进行修改。在遇到一些细节问题时，我有时会忘记修改相关部分，比如 ALU 控制信号的位数调整。在

调试过程中，我不得不不断检查代码，寻找问题所在，并逐步进行修正，这消耗了我相当多的时间。

通过本次实验，我成功地将前期学习的知识和所设计的各个模块有效地整合和拼接，最终实现了单周期 CPU 的设计。在设计过程中，根据实验要求，我对 I 型指令和 R 型指令进行了设计，这使我更深入地理解了 MIPS 指令结构，以及 MIPS 指令集中常用指令的功能、编码和相关分类。

通过本次实验，我不仅加深了对单周期 CPU 原理和设计的理解，还对 MIPS 指令集和计算机组成原理的知识有了更深入的理解。通过动手实现 CPU，我更直观地感受到了 CPU 的执行过程和指令在各个阶段的处理流程，加深了对计算机体系结构的理解。

总的来说，虽然在实验过程中遇到了一些困难，但通过不断的学习和努力，我成功地完成了实验任务，并从中获得了很多收获和经验。这次实验让我更加深入地理解了计算机组成原理的知识，提高了对 Verilog 编程语言的熟练程度，也增强了我解决问题的能力。我期待在未来的学习和实践中，能够继续积累经验，不断提升自己的能力。